

Chapter 3 Solutions

3.3 $V_o = 0$ Volts, $V_1 = -12$ Volts

3.6 $V_o = 0$ Volts

3.14 $I_o = 7/12$ ma

3.24 $V_o = 18/7$ Volts

3.26 $V_o = 4$ Volts

3.31 $V_o = 0$ Volts

3.34 $I_o = 7$ ma

3.37 $V_o = 48/7$ Volts

3.40 $V_o = 8.267$ Volts

3.44 $V_o = -2$ Volts